

Student Names: Metin Dumandağ, Fatih İver
 Student IDs: 201540008, 2016400264
 Group ID: 16
 Session ID: 1

CMPE 240 2018 Experiment 2 Preliminary Work

Truth Table

#	i2	i1	i0	b
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Sum of Products (SOP)

$$b = (i0'.i1'.i2') + (i0'.i1.i2') + (i0'.i1'.i2) + (i0.i1'.i2) + (i0'.i1.i2)$$

Minimized SOP

$$\begin{aligned}
 b &= (i0'.i1'.i2') + (i0'.i1.i2') + (i0'.i1'.i2) + (i0.i1'.i2) + (i0'.i1.i2) \\
 &= (i0'.i1'.i2') + (i0'.i1'.i2) + (i0'.i1.i2') + (i0'.i1.i2) + (i0.i1'.i2) \\
 &= (i0'.i1').(i2'+i2) + (i0'.i1).(i2'+i2) + (i0.i1'.i2) && \text{- Distributivity} \\
 &= (i0'.i1').(1) + (i0'.i1).(1) + (i0.i1'.i2) && \text{- Complement} \\
 &= (i0'.i1') + (i0'.i1) + (i0.i1'.i2) && \text{- Identity} \\
 &= (i0').(i1'+i1) + (i0.i1'.i2) && \text{- Distributivity} \\
 &= (i0').(1) + (i0.i1'.i2) && \text{- Complement} \\
 &= (i0') + (i0.i1'.i2) && \text{- Identity} \\
 &= (i0'+i0).(i0'+(i1'.i2)) && \text{- Distributivity} \\
 &= (1).(i0'+(i1'.i2)) && \text{- Complement} \\
 &= i0' + (i1'.i2) && \text{- Identity}
 \end{aligned}$$

Student Names: Metin Dumandağ, Fatih İver
Student IDs: 201540008, 2016400264
Group ID: 16

Product of Sums (POS)

$$b = (i_0' + i_1 + i_2) \cdot (i_0' + i_1' + i_2) \cdot (i_0' + i_1' + i_2')$$

Minimized POS

$$\begin{aligned} b &= (i_0' + i_1 + i_2) \cdot (i_0' + i_1' + i_2) \cdot (i_0' + i_1' + i_2') \\ &= (i_0' + i_1 + i_2) \cdot ((i_0' + i_1' + i_2) \cdot (i_0' + i_1' + i_2')) \\ &= (i_0' + i_1 + i_2) \cdot ((i_0' + i_1') \cdot (i_2 + i_2')) \\ &= (i_0' + i_1 + i_2) \cdot ((i_0' + i_1') \cdot (1)) \\ &= (i_0' + i_1 + i_2) \cdot (i_0' + i_1') \\ &= (i_0') + ((i_1 + i_2) \cdot i_1') \\ &= (i_0') + ((i_1 \cdot i_1') + (i_2 \cdot i_1')) \\ &= (i_0') + (0 + (i_2 \cdot i_1')) \\ &= (i_0') + (i_2 \cdot i_1') \\ &= (i_0' + i_2) \cdot (i_0' + i_1') \end{aligned}$$

- Associativity
- Distributivity
- Complement
- Identity
- Distributivity
- Distributivity
- Complement
- Identity
- Distributivity

Circuit

